

Условие

10-1. К цепи, состоящей из источника постоянного напряжения U_0 и N одинаковых резисторов сопротивлением R подвешены $(N + 1)$ одинаковых проводящих шариков радиусом r (считать расстояние между шарами значительно большими их радиусов). На сколько изменится суммарный заряд всех шариков, если замкнуть ключ?